

Índice

1	Introducción	7
2	Convertidores conmutados por la red	15
2.1	Convertidores con montaje en puente trifásico	15
2.2	El factor de potencia en los convertidores	37
2.3	Convertidores con alimentación monofásica	52
2.4	Reguladores de c.a.	63
2.5	Convertidores de cuatro cuadrantes y cicloconvertidores	68
2.6	Convertidores indirectos	83
3	Convertidores con ramas bloqueables discrecionalmente	92
3.1	Conmutación capacitiva	92
3.2	Reguladores de c.c. (troceadores)	99
3.3	Convertidores atacados por tensión	111
3.4	Convertidores modulados por ancho de impulsos	129
3.5	Convertidores atacados por corriente	140
4	Convertidores en la red trifásica	156
	Notación	173
	Índice alfabético	175