

Índice

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RÍOS
FACULTAD DE INGENIERÍA
CENTRO DE MEDIOS
BIBLIOTECA

4179 =

Prólogo	IX
---------	----

1 Componentes electrónicos analógicos 1

1.1. Componentes pasivos	2
1.1.1. Resistencias	2
1.1.1.1. Asociación de resistencias	2
1.1.1.2. Ley de Ohm	2
1.1.2. Condensadores	3
1.1.2.1. Asociación de condensadores	4
1.1.2.2. Carga y descarga de condensadores	4
1.1.3. Autoinducción	5
1.1.3.1. Asociación de bobinas	5
1.1.4. Transformadores	8
1.1.4.1. Tipos de transformadores	8
1.2. Semiconductores	9
1.2.1. Diodos	9
1.2.1.1. Diodos de unión	9
1.2.1.2. Dopado	10
1.2.1.3. Unión P-N	10
1.2.1.4. Polarización	10
1.2.1.5. Curva característica del diodo de unión	11
1.2.1.6. Tipos de diodos	12
1.2.2. Transistores	12
1.2.2.1. Constitución interna	13
1.2.2.2. Montajes básicos con transistores	13
1.2.2.3. Curvas características del transistor	15
1.2.2.4. Polarización	16
1.2.2.5. Transistores FET	16
1.2.2.6. Transistores MOSFET	17
1.2.3. Componentes optoelectrónicos	18
1.2.3.1. LED	18
1.2.3.2. Display	19
1.2.3.3. Optoacopladores	21
1.2.3.4. Fibra óptica	21
1.2.4. Circuitos integrados lineales	22
1.2.5. Características eléctricas de los semiconductores	23
1.3. Elementos complementarios	23
1.3.1. Cables e hilos	23
1.3.1.1. Hilos	23

1.3.1.2. Cables	23
1.3.1.3. Conectores	24
1.3.2. Zócalos	25
1.3.3. Radiadores	25
1.3.4. Circuitos impresos	26
1.4. Simbología de componentes analógicos	27
Autoevaluación	37

2 Circuitos básicos utilizados en electrónica analógica 39

2.1. Fuentes de alimentación lineales	40
2.1.1. Rectificadores	40
2.1.1.1. Rectificador de media onda	40
2.1.1.2. Rectificador de doble onda	41
2.1.1.3. Rectificador en puente de Graetz	42
2.1.2. Filtros	43
2.1.3. Estabilizadores	45
2.1.3.1. Estabilizadores paralelo	45
2.1.3.2. Estabilizadores serie	47
2.1.4. Reguladores	48
2.1.4.1. Regulador básico	48
2.1.4.2. Reguladores con realimentación	49
2.1.4.3. Reguladores integrados	50
2.1.5. Amplificadores	53
2.1.5.1. Amplificador elemental	53
2.1.5.2. Acoplamiento entre etapas amplificadoras	55
2.1.5.3. Realimentación	56
2.1.5.4. Clases de amplificación	56
2.1.5.5. Etapas amplificadoras de potencia	57
2.1.6. Multivibradores	59
2.1.6.1. Multivibradores astables	59
2.1.6.2. Multivibradores monoestables	60
2.1.6.3. Multivibradores biestables	61
2.1.7. Osciladores	62
2.1.7.1. Oscilador por desplazamiento de fase	62
2.1.7.2. Oscilador en puente de Wien	63
2.1.7.3. Oscilador Hartley	64
2.1.7.4. Oscilador Colpitts	64
2.2. El amplificador operacional	64

2.2.1. Características y funcionamiento	65	4.4.2. Control por ordenador	98
2.2.2. Aplicaciones	66	Actividades	99
Actividades	68	Autoevaluación	100
Autoevaluación	69		
3 Transductores y acondicionadores	71	5 Instrumentación y medidas	101
3.1. Introducción a los sistemas de medida y regulación		5.1. Introducción	102
3.1.1. Sistemas de medida	72	5.1.1. Instrumentación analógica	102
3.1.2. Sistemas de control	72	5.1.2. Instrumentación digital	103
3.2. Transductores	73	5.2. Instrumentos básicos de medida	103
3.2.1. Transductores eléctricos pasivos	73	5.2.1. Voltímetros	103
3.2.1.1. Transductores resistivos	73	5.2.2. Amperímetros	104
3.2.1.2. Transductores capacitivos	75	5.2.3. Óhmetros	105
3.2.1.3. Transductores inductivos	76	5.2.4. Vatímetros	105
3.2.2. Transductores activos	77	5.2.5. Puentes de medida	105
3.2.2.1. Transductores termoeléctricos	77	5.3. Polímetros	106
3.2.2.2. Transductores piezoelectrinos	77	5.4. Osciloscopios	106
3.2.2.3. Transductores fotoeléctricos	78	5.4.1. Medidas con el osciloscopio	108
3.2.3. Transductores mecánicos	78	5.5. Normas de utilización	109
3.2.3.1. Transductores elásticos	79	5.6. Instrumentación virtual	110
3.2.3.2. Transductores de flujo de fluidos	79	Actividades	111
3.3. Acondicionadores de señal	80	Autoevaluación	111
3.3.1. Puentes	80		
3.3.1.1. Puente de Wheatstone. Condición de equilibrio	80	6 Elementos de potencia	113
3.3.1.2. Puente de Wheatstone. Convertidor resistencia/tensión	81	6.1. Electrónica de potencia	114
3.3.1.3. Puente de Wheatstone. Compensación de termopares	81	6.2. Diodos	114
3.3.1.4. Puente de Wheatstone. Compensación de otras magnitudes	82	6.2.1. Diodos. Fabricación y cápsulas	114
3.3.1.5. Puentes de tensión alterna	83	6.2.2. Diodos. Parámetros estáticos	115
3.3.2. Amplificación y atenuación de la señal	84	6.2.3. Diodos. Parámetros dinámicos	116
3.3.3. Linealización de una señal	85	6.2.3.1. Diodos. Recuperación inversa	116
3.3.4. Convertidores	86	6.2.3.2. Diodos. Recuperación directa	117
3.3.4.1. Convertidores U/I	86	6.3. Transistores	117
3.3.4.2. Convertidores A/D y D/A	86	6.3.1. Transistores de unión. Características estáticas	118
3.3.5. Filtrado	87	6.3.2. Transistores de unión. Características dinámicas	118
3.4. Transmisión de la señal en largas distancias	88	6.3.3. Transistores de unión. Circuitos de protección	119
Actividades	89	6.3.4. Transistores MOS. Características estáticas	120
Autoevaluación	90	6.3.5. Transistores MOS. Características dinámicas	120
		6.3.6. IGBT. Características estáticas	121
		6.3.7. IGBT. Características dinámicas	122
4 Regulación electrónica	91	6.4. Tiristores	123
4.1. Introducción	92	6.4.1. SCR	123
4.2. Función de transferencia	92	6.4.1.1. SCR. Polarización inversa	123
4.3. Controladores	92	6.4.1.2. SCR. Polarización directa	123
4.3.1. Control todo-nada.	92	6.4.1.3. SCR. Métodos de cebado y bloqueo	124
4.3.2. Control proporcional (P)	92	6.4.1.4. SCR. Características de la puerta	126
4.3.3. Control diferencial (D)	94	6.4.1.5. SCR. Características dinámicas	127
4.3.4. Control integral (I)	94	6.4.2. Otros miembros de la familia de los tiristores	128
4.3.5. Control proporcional-integral-diferencial (PID)	95	6.5. El UJT o transistor uniunión	129
4.3.6. Diseño de un sistema de control	95	6.6. Acoplamientos serie y paralelo	131
4.3.7. Respuesta transitoria de un sistema de control	96	Actividades	132
4.4. Controladores digitales	97	Autoevaluación	133
4.4.1. Autómatas programables	97		

Sistemas de potencia

135

7.1. Introducción a los sistemas de electrónica de potencia	136
7.2. Tipos de controles de potencia	137
7.2.1. Control todo-nada.	137
7.2.2. Control proporcional	138
7.2.2.1. Control de fase	139
7.2.2.2. Cebado en el paso por cero	140
7.3. Modulación PWM	140
7.4. Convertidores	141
7.4.1. Rectificadores (convertidores de alterna a continua ca/cc)	142
7.4.1.1. Rectificadores trifásicos no controlados	142
7.4.1.2. Rectificadores trifásicos controlados	144
7.4.2. Inversores (convertidores de continua a alterna cc/ca)	146
7.4.2.1. Inversores con transformador de toma media y métodos de control de los inversores	146
7.4.2.2. Inversores con batería de toma media	149
7.4.2.3. Inversores con configuración en puente monofásicos	149
7.4.2.4. Inversores con configuración en puente trifásicos	149
7.4.3. Convertidores de continua a continua cc/cc (chopper)	150
7.4.4. Convertidores de alterna a alterna ca/ca (cicloconvertidores).	152
7.5. Fuentes de alimentación conmutadas	156
7.6. SAI	158
Actividades	158
Autoevaluación	159
	160

Telecomunicaciones electrónicas

161

8.1. Principios de las comunicaciones	162
8.1.1. Corriente alterna	162
8.1.2. Resistencia, capacidad y autoinducción en corriente alterna	162
8.1.3. Circuitos RLC serie	163
8.1.4. Resonancia	164
8.1.5. Circuitos sintonizados	164
8.2. Sistemas de comunicaciones	164
8.2.1. Comunicaciones por radio	164
8.2.1.1. Propagación de las ondas de radio	165
8.2.1.2. Comunicaciones por satélite	166
8.2.2. Comunicaciones por cable	167
8.2.2.1. Cable coaxial	168
8.2.2.2. Ruidos en las comunicaciones por cable	168
8.2.3. Comunicaciones por fibra óptica	168
8.2.3.1. Ventajas de la fibra óptica	168
8.2.3.2. Construcción de la fibra óptica	169
8.2.3.3. Fabricación de fibra óptica	169
8.2.3.4. Averías en las fibras ópticas	170
8.2.3.5. Fuentes de señal óptica	171
8.2.3.6. Detectores de señal óptica	171

8.3. Modulación	172
8.3.1. Tipos de modulación	172
Actividades	173
Autoevaluación	173

Circuitos empleados en telecomunicaciones

175

9.1. Generalidades	176
9.1.1. Amplificadores de baja frecuencia	176
9.1.2. Amplificadores de potencia	176
9.1.3. Amplificadores de frecuencia intermedia	176
9.1.4. Amplificadores de radiofrecuencia	177
9.1.5. Moduladores y desmoduladores	177
9.1.5.1. Moduladores	177
9.1.5.2. Desmoduladores	179
9.1.6. Osciladores locales	180
9.1.7. Mezcladores	181
9.1.8. C.A.G. y C.A.F	182
9.1.8.1. Control automático de ganancia (C.A.G.)	182
9.1.8.2. Control automático de frecuencia (C.A.F.)	183
9.1.9. Filtros	184
9.1.10. Ecualizadores	186
9.2. Circuitos de antena. Sintonizadores	187
9.2.1. Gráfica de resonancia de un sintonizador LC	188
9.3. Antenas. Características de acoplamiento a los circuitos	189
Actividades	194
Autoevaluación	196

Instrumentación y análisis en comunicaciones electrónicas analógicas

197

10.1. Instrumentación en electrónica analógica de telecomunicaciones	198
10.2. El inyector de señal	198
10.2.1. Aplicación del inyector de señal	199
10.3. El generador de baja frecuencia	200
10.3.1. Medida de la potencia de salida de un amplificador de B.F	201
10.3.2. Gráfica de respuesta de frecuencias de un amplificador	202
10.3.3. Medida de la distorsión de fase de un amplificador de B.F	203
10.3.4. Otras aplicaciones del generador de B.F	204
10.4. Generador de radiofrecuencia	204
10.4.1. Ajuste de la frecuencia intermedia (F.I.) de un receptor de A.M	204
10.4.2. Ajuste de la etapa osciladora de un receptor de radio de onda media	205
10.5. La mira electrónica	205
10.6. El medidor de R.O.E	206
10.7. Otros instrumentos	207
Actividades	208
Autoevaluación	209

Construcción de prototipos electrónicos . . . 211

11.1. Prototipos	212
11.2. Medios para realizar prototipos	212
11.2.1. Cableado al aire	212
11.2.2. Montaje en placas aislantes perforadas . .	212
11.2.3. Placas de montaje rápido	213
11.2.4. Placas de circuito impreso	213
11.3. Circuitos impresos	214
11.3.1. La placa virgen	214
11.3.2. Diseño y realización de un circuito impreso	214

11.3.2.1. Diseño y realización manual 214

11.3.2.2. Diseño y realización manual
 por fotografía 218

11.3.3. Diseño de un circuito impreso a doble
 cara 219

11.3.4. Diseño asistido por ordenador 219

Actividades 220

Autoevaluación 221

Soluciones a las preguntas de autoevaluación 223

Bibliografía 225