



CONTENIDO

PRÓLOGO	xi
PRÓLOGO A LA EDICIÓN EN ESPAÑOL	xiv
CAPÍTULO 1. PRINCIPIOS DEL MODELADO Y PROCESAMIENTO DE SEÑAL	1
1.1 Sinergia hombre-computador	3
1.2 Características tensión-corriente y transferencia de los dispositivos	4
1.3 Amplificadores ideales	12
1.4 Entradas, salidas y cargas intermedias	17
1.5 Amplificadores diferenciales	23
1.6 Otras limitaciones de los amplificadores	39
1.7 Sumario	52
<i>Referencias</i>	52
<i>Problemas</i>	53
CAPÍTULO 2. AMPLIFICADORES OPERACIONALES	63
2.1 El amplificador operacional	63
2.2 Circuitos con operacionales sin memoria	65
2.3 Circuitos con amplificadores operacionales con memoria	76
2.4 Simulación de amplificadores operacionales de ganancia infinita	83
2.5 Efectos de segundo orden en amplificadores operacionales	87
2.6 Circuitos sin realimentación negativa	111
2.7 Sumario	115
<i>Referencias</i>	116
<i>Problemas</i>	116
CAPÍTULO 3. SEMICONDUCTORES, UNIONES P-N Y CIRCUITOS CON DIODOS	127
3.1 Conducción en aislantes y metales	128
3.2 Conducción en semiconductores intrínsecos	132
3.3 Semiconductores dopados	137
3.4 Difusión de huecos y electrones	144
3.5 La unión p-n en equilibrio	146
3.6 El diodo de unión	150
3.7 Modelos de diodos de gran señal	154
3.8 Modelo estático SPICE para el diodo	166
3.9 Circuitos no lineales conformadores de ondas	168
3.10 Circuitos conformadores de onda que utilizan amplificadores operacionales	186
3.11 El diodo como interruptor	192
3.12 Propiedades dinámicas de la unión p-n	194
3.13 Modelo dinámico SPICE para el diodo	202
3.14 Tipos especiales de diodos	204
3.15 Sumario	206
<i>Referencias</i>	207
<i>Problemas</i>	208

CAPÍTULO 4. TRANSISTORES BIPOLARES	219
4.1 Principios físicos	219
4.2 Modelos de Ebers-Moll.....	222
4.3 Estado activo directo.....	225
4.4 Estados de corte, saturación y activo inverso	229
4.5 La recta de carga	232
4.6 Transistor pnp.....	237
4.7 Análisis del punto <i>Q</i>	238
4.8 Modelo estático SPICE del transistor bipolar.....	251
4.9 Efectos de segundo orden	254
4.10 Modelo dinámico del transistor	264
4.11 La conmutación del transistor	265
4.12 Modelo dinámico SPICE del transistor bipolar.....	269
4.13 Fabricación de circuitos integrados	272
4.14 Sumario	280
<i>Referencias</i>	281
<i>Problemas.....</i>	281
CAPÍTULO 5. TRANSISTORES DE EFECTO DE CAMPO	291
5.1 El MOSFET de canal n.....	291
5.2 Análisis del punto de trabajo de los MOSFET	302
5.3 Resistencias FET y líneas de carga no lineales	311
5.4 MOSFET de canal p.....	317
5.5 Modelo estático SPICE para el MOSFET	322
5.6 Transistores de efecto de campo con puerta de unión.....	325
5.7 Análisis del punto de trabajo de los MESFET y JFET.....	333
5.8 Modelo SPICE estático del JFET	338
5.9 Efectos de segundo orden de los FET	341
5.10 Modelos dinámicos para los FETs	346
5.11 El FET como interruptor	349
5.12 Sumario	358
<i>Referencias</i>	360
<i>Problemas.....</i>	360
CAPÍTULO 6. CIRCUITOS DE POLARIZACIÓN	371
6.1 Polarización y señales en circuitos analógicos	371
6.2 Técnicas de diseño de circuitos de polarización.....	375
6.3 Principios de diseño de circuitos de polarización.....	381
6.4 Variaciones en el diseño	387
6.5 Sensibilidad	394
6.6 Análisis de los circuitos de polarización en SPICE	399
6.7 Fuentes de corriente	407
6.8 Referencias de corriente especiales	426
6.9 Sumario	437
<i>Referencias</i>	439
<i>Problemas.....</i>	439
CAPÍTULO 7. AMPLIFICADORES CON TRANSISTORES	451
7.1 Principios del análisis en pequeña señal	451
7.2 Modelos del transistor en pequeña señal	453
7.3 Circuitos equivalentes en pequeña señal	463
7.4 Amplificadores en emisor común y fuente común	468
7.5 Amplificadores en base común y puerta común	476

7.6	Amplificadores en colector común y drenador común	482
7.7	Análisis SPICE en pequeña señal	487
7.8	Amplificadores con varios transistores	489
7.9	Amplificadores diferenciales	503
7.10	Aspectos avanzados en el diseño y análisis en continua	539
7.11	Sumario	546
	<i>Referencias</i>	547
	<i>Problemas</i>	547
CAPÍTULO 8.	RESPUESTA EN FRECUENCIA	565
8.1	Amplificador de banda ancha	565
8.2	Herramientas de análisis para dinámica de circuitos	567
8.3	Respuesta en baja frecuencia	570
8.4	Respuesta en alta frecuencia	584
8.5	Respuesta en frecuencia de amplificadores diferenciales de una etapa	609
8.6	Respuesta en frecuencia de amplificadores con dos transistores	618
8.7	Valores de los parámetros de los transistores bipolares	624
8.8	Sumario	629
	<i>Referencias</i>	630
	<i>Problemas</i>	630
CAPÍTULO 9.	CIRCUITOS DE REALIMENTACIÓN	645
9.1	Teoría de realimentación negativa ideal	645
9.2	Efectos sobre la sensibilidad, ancho de banda y distorsión	647
9.3	Clases de amplificadores realimentados	654
9.4	Teoría de realimentación cuando hay efectos de carga	661
9.5	Amplificadores FET y bipolares realimentados	667
9.6	Estabilidad de los amplificadores realimentados	680
9.7	Osciladores senoidales	695
9.8	Sumario	713
	<i>Referencias</i>	715
	<i>Problemas</i>	715
CAPÍTULO 10.	CIRCUITOS Y SISTEMAS DE POTENCIA	725
10.1	Disipación de potencia en los transistores	726
10.2	Transistores de potencia y amplificadores de potencia	730
10.3	Amplificadores de clase A	732
10.4	Distorsión de no linealidad	739
10.5	Amplificadores en clase B	742
10.6	Amplificador en clase AB	748
10.7	Operacionales de potencia	761
10.8	Amplificador en clase D	764
10.9	Fuentes de alimentación	768
10.10	Sumario	779
	<i>Referencias</i>	780
	<i>Problemas</i>	780
CAPÍTULO 11.	CIRCUITOS INTEGRADOS ANALÓGICOS	789
11.1	El amplificador operacional de transconductancia	789
11.2	El amplificador operacional 741: Un caso a estudiar	797
11.3	Multiplicador analógico	812
11.4	PLL (bucle de captura de fase)	830
11.5	Sumario	851

<i>Referencias</i>	852
<i>Problemas</i>	852
CAPÍTULO 12. FILTROS	859
12.1 Conceptos básicos de filtros.....	859
12.2 Filtros activos de segundo orden	867
12.3 Filtros activos de paso bajo de orden n	886
12.4 Extensión de la teoría de los filtros pasivos a los activos	903
12.5 Circuitos de capacidades conmutadas.....	910
12.6 Sumario	919
<i>Referencias</i>	920
<i>Problemas</i>	921
CAPÍTULO 13. CIRCUITOS LÓGICOS DIGITALES	927
13.1 Puertas lógicas ideales y aproximaciones prácticas.....	928
13.2 Circuitos lógicos NMOS y PMOS.....	932
13.3 Circuitos lógicos CMOS	943
13.4 Circuitos lógicos de arseniuro de galio.....	952
13.5 Circuitos lógicos TTL	959
13.6 Lógica de emisores acoplados	977
13.7 Sumario	987
<i>Referencias</i>	988
<i>Problemas</i>	989
CAPÍTULO 14. MEMORIAS, INTERCONEXIÓN Y PRINCIPIOS DE TEMPORIZACIÓN	997
14.1 Circuitos biestables	998
14.2 Circuitos monoestables	1010
14.3 Circuitos astables	1013
14.4 Temporizador integrado 555	1018
14.5 Principios y problemas de la interconexión.....	1022
14.6 Efectos en las líneas de transmisión	1048
14.7 Memorias de estado sólido.....	1073
14.8 Sumario	1084
<i>Referencias</i>	1086
<i>Problemas</i>	1086
APÉNDICE A. ANÁLISIS SPICE	1099
A.1 Análisis en continua	1099
A.2 Análisis en alterna	1101
<i>Referencias</i>	1102
APÉNDICE B. CUADRIPOLOS	1103
B.1 Definición de cuadripolo	1103
B.2 Parámetros z	1104
B.3 Parámetros y	1107
B.4 Parámetros h	1109
B.5 Parámetros g	1111
<i>Problemas</i>	1116
APÉNDICE C. PARÁMETROS SPICE DE LOS TRANSISTORES BIPOLARES	1117
ÍNDICE ANALÍTICO	1123